

Calculadora de 8 Bits

Calculadora

Nessa atividade, implementaremos uma calculadora de 8 bits que efetue operações de soma e subtração.

Especificações

Entradas:

- A, B : palavras binárias de 8 bits cada.
- OP: bit que indica se será feito soma ou subtração.

Saídas:

- S : palavra binária de 8 bits (pode ser o resultado de $A + B$ ou de $A - B$).
- OP: bit que indica se será feito soma ou subtração.
- Luz 1: acende se for uma soma.
- Luz 2: acende se for uma subtração.

Operação: Circuito combinacional que permite selecionar qual das duas operações será realizada.

Descrição estrutural: Assim como no projeto do somador/subtrator, esse sistema utilizará uma descrição estrutural com módulos reusáveis, como um somador completo de 1 bit.

Para esse somador, temos:

A soma é calculada como o XOR das três entradas A , B e C_{in} :

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

O *carry out* é gerado quando pelo menos duas das três entradas são 1:

$$C_{out} = (A \cdot B) + (A \cdot C_{in}) + (B \cdot C_{in})$$

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity full_adder is
5     Port (
6         A : in STD_LOGIC;
7         B : in STD_LOGIC;
8         Cin : in STD_LOGIC;
9         Sum : out STD_LOGIC;
10        Cout : out STD_LOGIC
11    );
12 end full_adder;
13
14 architecture Behavioral of full_adder is
15 begin
16     Sum <= A xor B xor Cin;
17     Cout <= (A and B) or (B and Cin) or (A and Cin);
18 end Behavioral;
```

Entidade

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 -- Entidade da calculadora de 8 bits
5 entity calculator_8bit is
6     Port (
7         A : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);    -- Operando A
8         B : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);    -- Operando B
9         OP : in STD_LOGIC;                       -- 0 para soma, 1 para subtração
10        S : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);    -- Resultado
11        Luz1 : out STD_LOGIC;                    -- Luz para soma
```

```

12         Luz2 : out STD_LOGIC                                -- Luz
               para subtra\c{c}\~{a}o
13     );
14 end calculator_8bit;

```

Arquitetura

```

1 architecture Structural of calculator_8bit is
2
3     signal B_inverted : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
4     signal carry : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
5
6 begin
7     -- Inverte B se OP = '1' (realizando o complemento
8     -- de dois)
9     B_inverted <= B xor (OP & OP & OP & OP & OP & OP &
10     OP & OP);
11
12     -- Lógica para definir as luzes de soma e subtra\c
13     -- {c}\~{a}o
14     Luz1 <= not OP; -- Acende quando OP = '0' (soma)
15     Luz2 <= OP;    -- Acende quando OP = '1' (subtra\c
16     -- {c}\~{a}o)
17
18     -- Instâncias dos somadores completos
19     FA0: entity work.full_adder port map (
20         A => A(0),
21         B => B_inverted(0),
22         Cin => OP,
23         Sum => S(0),
24         Cout => carry(0)
25     );
26
27     FA1: entity work.full_adder port map (
28         A => A(1),
29         B => B_inverted(1),
30         Cin => carry(0),
31         Sum => S(1),
32         Cout => carry(1)
33     );
34
35 end Structural;

```

```

31 FA2: entity work.full_adder port map (
32     A => A(2),
33     B => B_inverted(2),
34     Cin => carry(1),
35     Sum => S(2),
36     Cout => carry(2)
37 );
38
39 FA3: entity work.full_adder port map (
40     A => A(3),
41     B => B_inverted(3),
42     Cin => carry(2),
43     Sum => S(3),
44     Cout => carry(3)
45 );
46
47 FA4: entity work.full_adder port map (
48     A => A(4),
49     B => B_inverted(4),
50     Cin => carry(3),
51     Sum => S(4),
52     Cout => carry(4)
53 );
54
55 FA5: entity work.full_adder port map (
56     A => A(5),
57     B => B_inverted(5),
58     Cin => carry(4),
59     Sum => S(5),
60     Cout => carry(5)
61 );
62
63 FA6: entity work.full_adder port map (
64     A => A(6),
65     B => B_inverted(6),
66     Cin => carry(5),
67     Sum => S(6),
68     Cout => carry(6)
69 );
70
71 FA7: entity work.full_adder port map (
72     A => A(7),
73     B => B_inverted(7),

```


```

74         Cin => carry(6),
75         Sum => S(7),
76         Cout => open    -- N\~{a}o precisamos usar o
                        carry final
77     );
78
79 end Structural;


```

Plano de Simulações e Testes


- Caso 1: Soma de dois positivos.

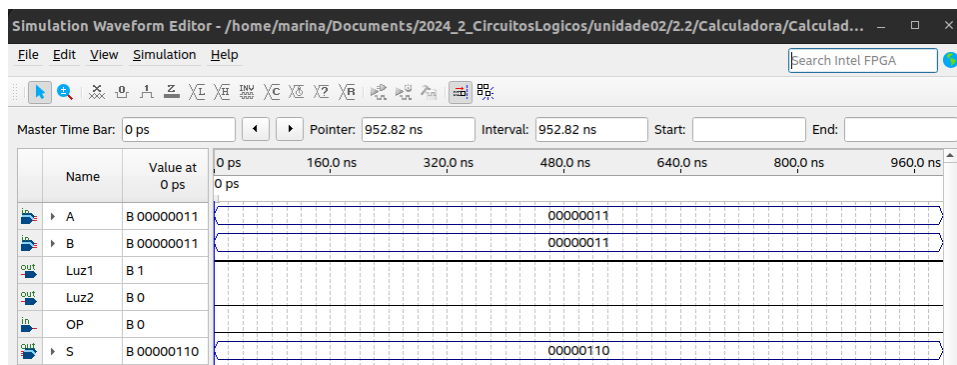


- Caso 2: Soma com *carry*.

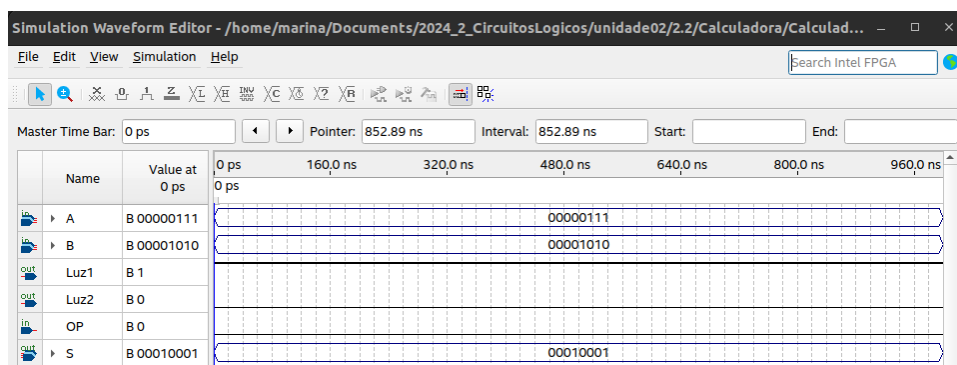


- Caso 3: Soma com *overflow*.

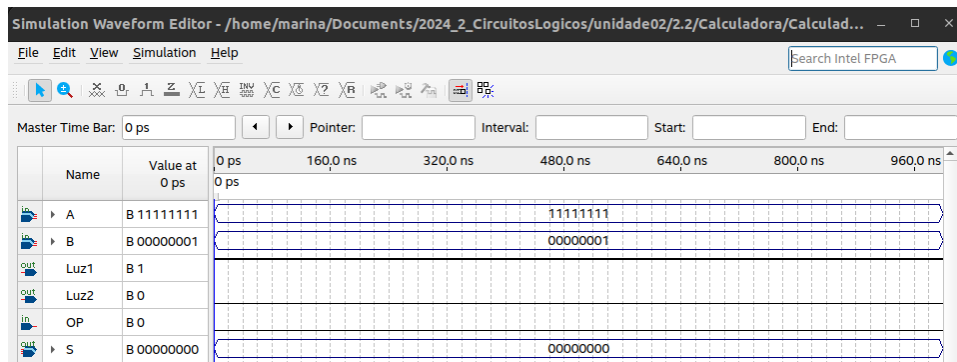

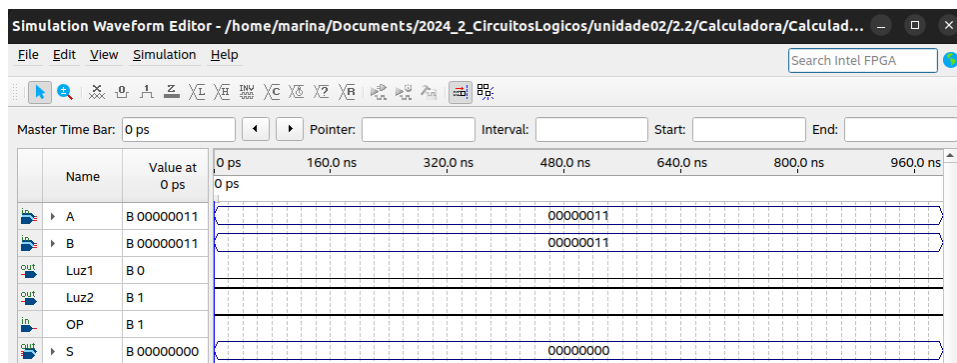
- Caso 4: Subtração com resultado não negativo.



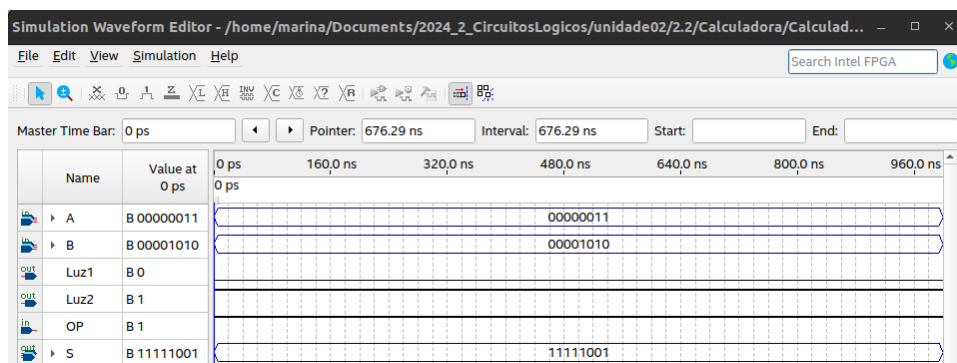
- Caso 5: Subtração com resultado negativo.



- Caso 6: Subtração com *carry*.

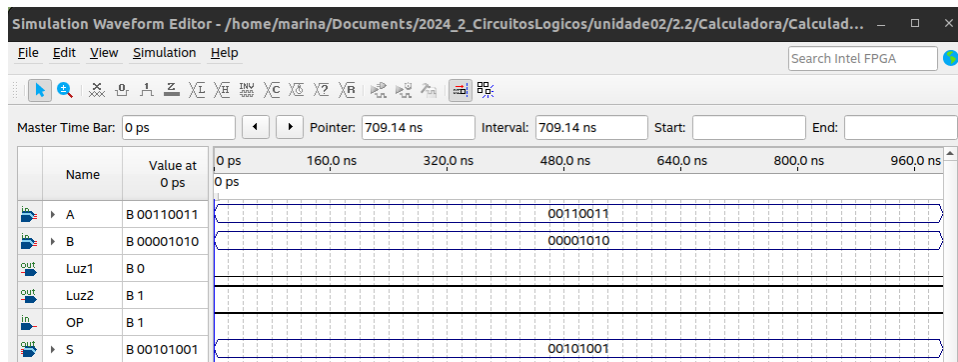

- Caso 7: Subtração com underflow.

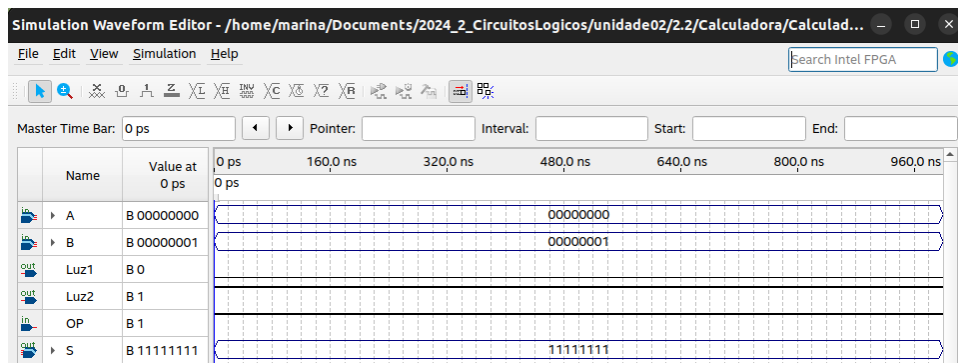

Conclusão

Com os resultados dos testes, podemos ver que o sistema funciona conforme o esperado.