

Implementação de máquina de café em VHDL

Descrição do projeto

A entidade `coffee_machine` recebe uma entrada `buttons` de 8 bits procura por duplicatas e gera a saída `coffee_out` de 8 bits, que representa as saídas de café. Além disso, há mais uma saída que representa um erro ao processar a entrada, isto é, mais de um ou nenhum botão pressionado ao mesmo tempo.

 


Tabela verdade

Seu comportamento é especificado por essa tabela.

Entrada (buttons)	Saída (coffe_out)	Erro (error_flag)	Descrição
0000 0000	0000 0000	1	Nenhum botão pressionado (erro).
0000 0001	0000 0001	0	Botão 0 pressionado. Café 0.
0000 0010	0000 0010	0	Botão 1 pressionado. Café 1.
0000 0100	0000 0100	0	Botão 2 pressionado. Café 2.
0000 1000	0000 1000	0	Botão 3 pressionado. Café 3.
0001 0000	0001 0000	0	Botão 4 pressionado. Café 4.
0010 0000	0010 0000	0	Botão 5 pressionado. Café 5.
0100 0000	0100 0000	0	Botão 6 pressionado. Café 6.
1000 0000	1000 0000	0	Botão 7 pressionado. Café 7.
XXXX XXXX	0000 0000	1	Qualquer outra entrada (erro).

Plano de simulação e Simulação

Para assertar o funcionamento da nossa implementação, vamos testar as seguintes entradas:

Cenários de Teste para a Entidade `coffe_machine`

Caso de Teste	Entrada (buttons)	Saída Esperada (coffe_out)	Erro (error_flag)	Descrição
Teste 1	0000 0100	0000 0100	0	Apenas o botão 2 foi pressionado. Café 2.
Teste 2	1000 0000	1000 0000	0	Apenas o botão 7 foi pressionado. Café 7.
Teste 3	0000 0000	0000 0000	1	Nenhum botão foi pressionado. Erro.

Caso de Teste	Entrada (buttons)	Saída Esperada (coffe_out)	Erro (error_flag)	Descrição
Teste 4	0000 1110	0000 0000	1	Mais de um botão pressionado (botões 1, 2 e 3).